



Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico
Departamento de Informática e Estatística
Curso de Graduação em Ciências da Computação



Sistemas Digitais

INE 5406

Aula 10-T

5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT. Componentes do nível RT. O modelo BO / BC (datapath x controle). Estudo de caso. Projeto do multiplicador por somas sucessivas (sol.1- custo mínimo).

Prof. José Luís Güntzel
guntzel@inf.ufsc.br

www.inf.ufsc.br/~guntzel/ine5406/ine5406.html

5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Tipos e Características dos Sistemas Digitais

Classificação Segundo a Temporização

1. SDs Assíncronos:

- Não possuem um sinal de relógio para prover o cadenciamento das operações
- As operações são vistas como eventos encadeados (ou independentes)
- Possui um custo maior em termos de recursos, pois é necessário implementar protocolos de comunicação entre os blocos do sistema
- São tolerantes a variações na temporização

5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Tipos e Características dos Sistemas Digitais

Classificação Segundo a Temporização

2. SDs Síncronos:

- Utilizam um sinal de relógio para prover o cadenciamento das operações
- O funcionamento é quebrado em passos denominados operações
- Cada operação geralmente leva um ciclo de relógio para ser realizada, mas há esquemas alternativos (ex.: *chaining*, *pipelining*)
- Em um ciclo de relógio uma ou mais operações podem ser realizadas simultaneamente
- As técnicas de projeto existentes permitem abstrair-se detalhes do comportamento

5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Tipos e Características dos Sistemas Digitais

Classificação Segundo as Funcionalidades

1. Sistemas Digitais de Aplicação Específica (ASICs):

- Realizam somente um algoritmo
- Oferecem pouca ou nenhuma programabilidade (i.e., alteração da funcionalidade)
- O projeto é feito de modo a otimizar a execução do algoritmo implementado, visando a aplicação específica (máximo desempenho com o mínimo custo e eventualmente, mínimo consumo de energia)
- Exemplos: codificadores/decodificadores de imagens

5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Tipos e Características dos Sistemas Digitais

Classificação Segundo as Funcionalidades

2. Sistemas Digitais de Propósito Geral:

- Podem ser programados para executar diversos algoritmos (ou virtualmente, todos os algoritmos)
- Para tanto, são projetados para realizar um **conjunto de instruções**
- São otimizados para realizar o conjunto de instruções para o qual são projetados (e não um algoritmo ou uma classe de algoritmo)
- Exemplos: microprocessadores

5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Tipos e Características dos Sistemas Digitais


Classificação Segundo as Funcionalidades

3. Sistemas Digitais Programáveis, de Aplicações Específicas:

- Podem ser programados para executar uma função ou um algoritmo pertencente a uma determinada classe.
- São projetados para realizar um **conjunto de instruções** apropriado à classe de problema a que se destinam
- São otimizados para realizar o conjunto de instruções para o qual são projetados (e não um algoritmo ou uma classe de algoritmo)
- Exemplos: microcontroladores, DSPs (*Digital Signal Processors*) e GPUs (*Graphic Processing Units*)

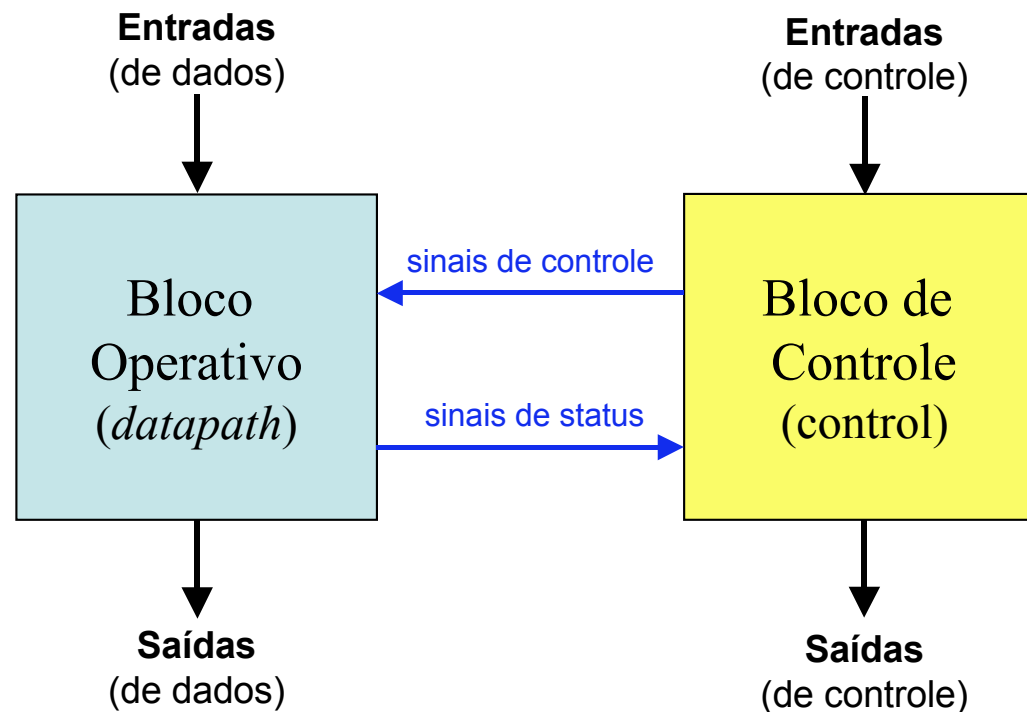
5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ O Modelo Bloco Operativo / Bloco de Controle



 5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ O Modelo Bloco Operativo / Bloco de Controle




Bloco Operativo:

- Realiza transformações sobre dados, geralmente provenientes do mundo externo
- As transformações são realizadas em um ou mais passos, cada passo demorando um ciclo de relógio
- Gera sinais de “status” que são usados pelo Bloco de Controle para definir a seqüência de operações a serem realizadas (às vezes são chamados de “*flags*”)

 5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ O Modelo Bloco Operativo / Bloco de Controle




Bloco de Controle:

- Gera os sinais de controle necessários e na ordem correta, coordenando os recursos do bloco operativo
- Recebe sinais de controle do mundo exterior, podendo ser desde um simples “iniciar” até um código de operação (“opcode”, dos processadores)
- Pode gerar uma ou mais saídas de controle para se comunicar com outros sistemas digitais (p. ex.: “done”, “bus request”, “ack”)

5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Os Componentes do Nível RT

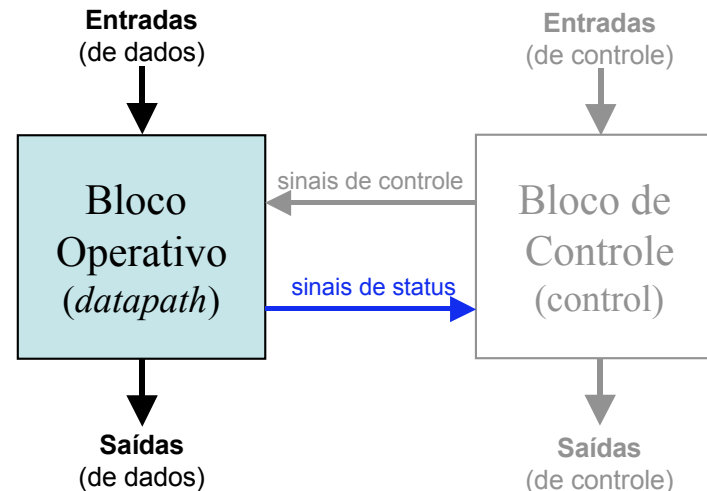


Bloco Operativo:

- Unidades Funcionais (UFs). Exemplos: somadores, subtratores, deslocadores, multiplicadores, UFs combinadas (somadores/subtratores, ULAs)
- Elementos de armazenamento: registradores, banco de registradores (vários registradores, mas com limitação de portas de entrada/saída), fifos, memórias RAM (geralmente, SRAM)
- Rede de interconexão: fios, multiplexadores, barramentos + *buffers tri-state*

5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Os Componentes do Nível RT

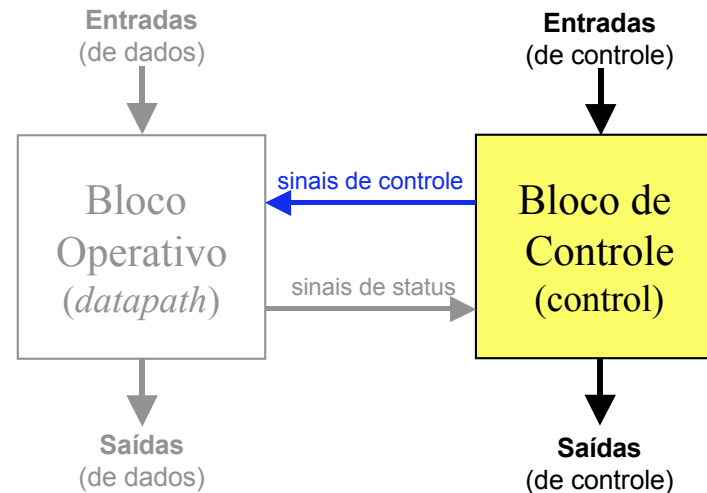

Bloco de Controle:

- Implementado por uma ou mais FSMs usando um dos seguintes métodos:
 - *Hardwired*: registrador de estados + circuitos lógicos ou
 - Usando ROM: registrador de estados + circuito comb. + um ou mais blocos ROM ou
 - Microprogramada: registrador-contador + circuito comb. + um ou mais blocos ROM (subcaso da anterior...)

5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Aspectos a Serem Considerados no Projeto

1. Custo de Implementação (Fabricação)
2. Desempenho
3. Consumo de Energia
4. Testabilidade
5. Tolerância (ou Robustez) a Falhas

A otimização simultânea destas variáveis é difícil, pois muitas são conflitantes entre si. Vejamos o porquê.

5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Aspectos a Serem Considerados no Projeto

1. Custo de Implementação (Fabricação)

- Depende do número de transistores, quantidade de conexões, número de pinos de E/S e tipo de encapsulamento.
- Área do chip: quanto maior a área menor o rendimento do processo de fabricação (“*yield*”).

5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Aspectos a Serem Considerados no Projeto

2. Desempenho

- O atraso crítico determina a máxima frequência de funcionamento.
- Para atingir uma meta de desempenho o projetista pode:
 - Escolher uma tecnologia de fabricação (CMOS) mais recente, com transistores menores (e portanto, mais cara).
 - Otimizar o projeto elétrico e/ou lógico.
 - Mudar a arquitetura do sistema, aumentando/inserindo paralelismo
 - Alterar o algoritmo, aumentando o grau de paralelismo.

5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Aspectos a Serem Considerados no Projeto

3. Consumo de Energia

- Importantíssimo para aplicações portáteis, pois determina a duração da bateria (tecnologia de armazenamento de energia não evolui com a mesma rapidez que a Microeletrônica).
- Dissipação do calor do chip requer um projeto térmico cuidadoso e pode incorrer em custos extras com encapsulamento especial (mais caro) e ventilação forçada (“*cooler*”).

5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Aspectos a Serem Considerados no Projeto

4. Testabilidade



- No circuito integrado não se tem acesso aos pontos internos, apenas aos pinos de E/S.
- Geralmente, é necessário inserir modificações e até mesmo blocos de hardware que facilitem o teste do sistema digital.
- A fase de teste corresponde a aprox. 50% do custo total de desenvolvimento de um chip.

5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Aspectos a Serem Considerados no Projeto

 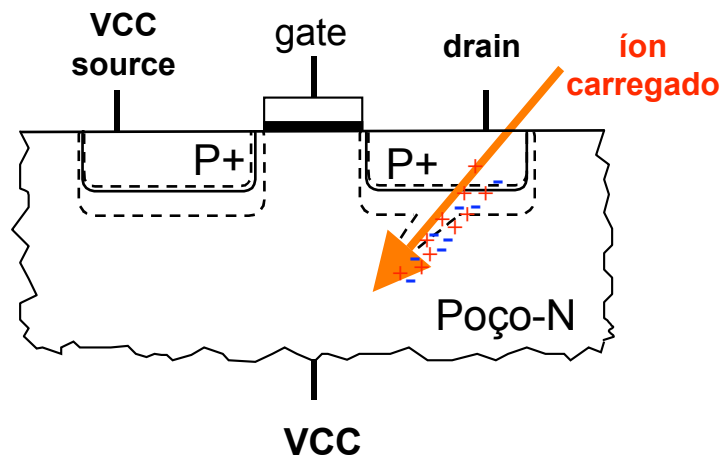5. Tolerância (ou Robustez) a Falhas

- Sistemas para aplicações críticas (aviões, satélites, usinas nucleares, freios ABS, *airbags* etc) precisam ser tolerantes a falhas (transientes e permanentes).
- Os sistemas digitais fabricados em tecnologias CMOS mais recentes (ditas nanométricas) são suscetíveis a falhas transientes oriundas da colisão de partículas carregadas (SETs e SEUs).



5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto de Sistemas Digitais para Aplicações Específicas

Colocação do Problema

Dado um algoritmo (i.e., uma descrição comportamental), projetar um **SD** (sistema digital) capaz de implementá-lo, atendendo a requisitos de projeto, no que se refere a:

1. Custo de Implementação
2. Desempenho
3. Consumo de Energia
4. Testabilidade
5. Tolerância (ou Robustez) a Falhas

5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto de Sistemas Digitais para Aplicações Específicas

Exemplo 1: Considere o seguinte algoritmo

```
início
  pronto ← 0;
  A ← entA;
  B ← entB;
  P ← 0;
  Se B ≠ 0 então
  Enquanto A ≠ 0 faça
    início
      P ← P + B;
      A ← A - 1;
    fim
  saída ← P;
  pronto ← 1;
fim
```

OBS: o algoritmo poderia estar descrito em C, C++, Java, SystemC etc

5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT


▶ Projeto de Sistemas Digitais para Aplicações Específicas

Exemplo 1: Uma especificação melhorada

Comportamento

```
início
pronto ← 0;
A ← entA;
B ← entB;
P ← 0;
Se B ≠ 0 então
Enquanto A ≠ 0 faça
  início
  P ← P + B;
  A ← A - 1;
  fim
saída ← P;
pronto ← 1;
fim
```

Interfaces

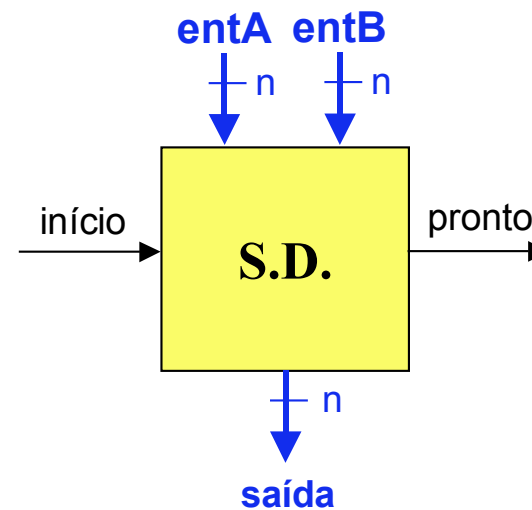

5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto de Sistemas Digitais para Aplicações Específicas

Exemplo 1: Informações contidas em um algoritmo


```
início
pronto ← 0;           Sinal de controle (de saída) é inicializado com zero
A ← entA;           Valores lidos das entradas de dados são atribuídos a variáveis
B ← entB;
P ← 0;             Variável auxiliar é inicializada com zero
Se B ≠ 0 então     Testes (geram sinais de status para o BC)
Enquanto A ≠ 0 faça
  início
  P ← P + B;       Variáveis são usadas em operações aritméticas
  A ← A - 1;
  fim
saída ← P;         Resultado da operação é disponibilizado na saída de dados
pronto ← 1;       Sinal de controle (de saída) é setado para indicar o término
fim
```

5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto de Sistemas Digitais para Aplicações Específicas

 Exemplo 1: Informações contidas em um algoritmo

```
início
pronto ← 0;
A ← entA;
B ← entB;
P ← 0;
Se B ≠ 0 então
Enquanto A ≠ 0 faça
  início
  P ← P + B;
  A ← A - 1;
  fim
saída ← P;
pronto ← 1;
fim
```



Um algoritmo contém informações sobre:

- As operações que devem ser realizadas sobre os dados (usadas no projeto do B.O.)
- O fluxo de execução (usadas no projeto do B.C.)

5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT


▶ Projeto de Sistemas Digitais para Aplicações Específicas

Exemplo 1

```
início
pronto ← 0;
A ← entA;
B ← entB;
P ← 0;
Se B ≠ 0 então
Enquanto A ≠ 0 faça
    início
    P ← P + B;
    A ← A - 1;
    fim
saída ← P;
pronto ← 1;
fim
```

Neste algoritmo:

 - Há variáveis que servem para armazenar dados (A, B, P)
- Há variáveis que são apenas interfaces de entrada e saída (entA, entB, saída, pronto)
- Deve haver UFs para realizar as operações especificadas
- Associados aos testes deve existir sinais de status que o B.C. Usa para tomar as decisões



5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto de Sistemas Digitais para Aplicações Específicas

Exemplo de Algoritmo

```
início
  pronto ← 0;
  A ← entA;
  B ← entB;
  P ← 0;
  Se B ≠ 0 então
  Enquanto A ≠ 0 faça
    início
      P ← P + B;
      A ← A - 1;
    fim
  saída ← P;
  pronto ← 1;
fim
```


- Até aqui, nada foi especificado a respeito do desempenho e do custo da implementação
- Explorando a relação custo x desempenho: Uma operação por ciclo de relógio x várias operações por ciclo.

5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Projeto do Bloco Operativo Visando Custo Mínimo

 Exemplo 1: Projetar um BO para o SD que implementa o algoritmo abaixo, assumindo que:

- O SD possua duas entradas de dados
- O custo de implementação deve ser mínimo
- O SD não precisa ter alto desempenho (e não há restrição quanto ao desempenho mínimo necessário)




```
início
pronto ← 0;
A ← entA;
B ← entB;
P ← 0;
Se B ≠ 0 então
Enquanto A ≠ 0 faça
  início
  P ← P + B;
  A ← A - 1;
  fim
saída ← P;
pronto ← 1;
fim
```

 5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT


► Projeto do Bloco Operativo Visando Custo Mínimo

Solução 1: Reestruturando o Algoritmo para custo mínimo



```
início
pronto ← 0;
A ← entA;
B ← entB;
P ← 0;
Se B ≠ 0 então
Enquanto A ≠ 0 faça
  início
  P ← P + B;
  A ← A - 1;
  fim
saída ← P;
pronto ← 1;
fim
```

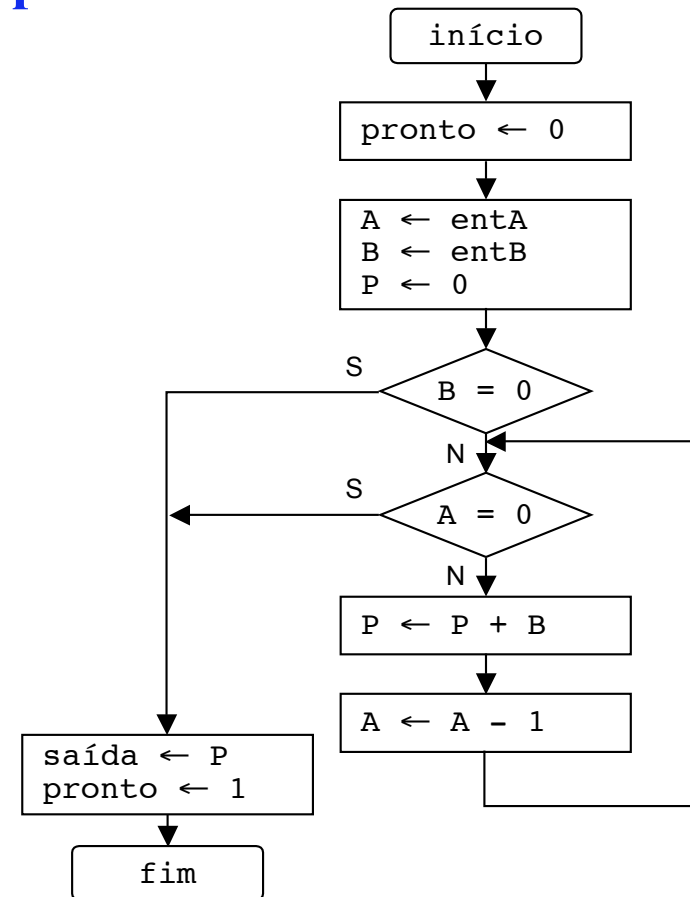- Iremos assumir que somente uma operação ocorre por ciclo de relógio
- As operações que podem ocorrer em paralelo estão em uma mesma caixa...




5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do Bloco Operativo Visando Custo Mínimo

Solução 1: Unidades Funcionais (UFs) Necessárias

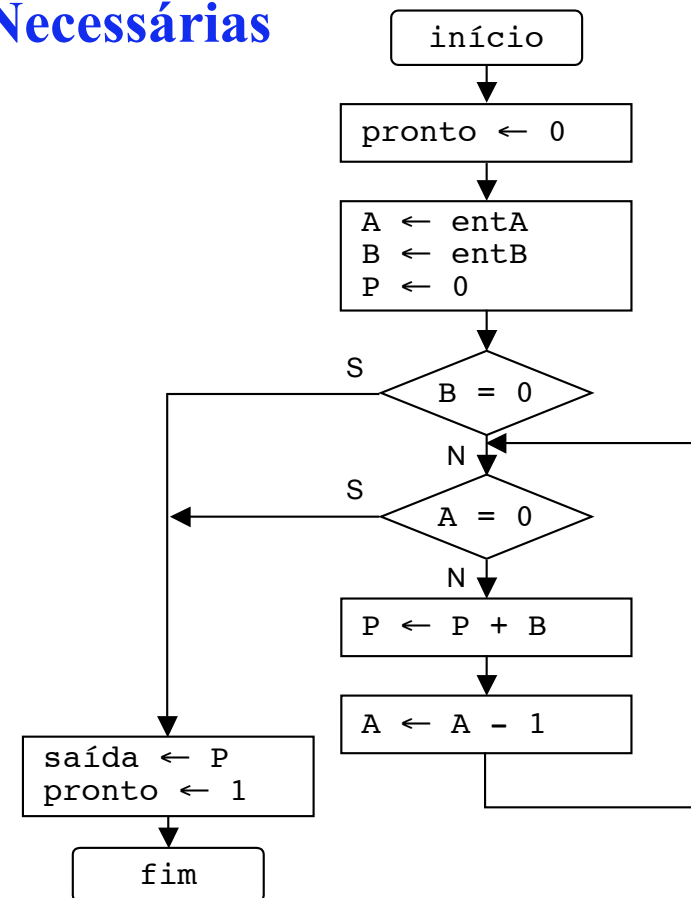- Operações necessárias: “+” e “-” (na verdade, seria um decremento, mas vamos assumir subtração)
- As operações “+” e “-” são usadas em ciclos de relógio diferentes. Logo, poderemos usar **um somador/subtrator**, que é mais barato que um somador mais um subtrator




5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT



▶ Projeto do Bloco Operativo Visando Custo Mínimo

Solução 1: Custo de UFs *Versus* Custo de UFs Combinadas

Somador de 4 bits

 


Subtrator de 4 bits

  

Somador/Subtrator de 4 bits

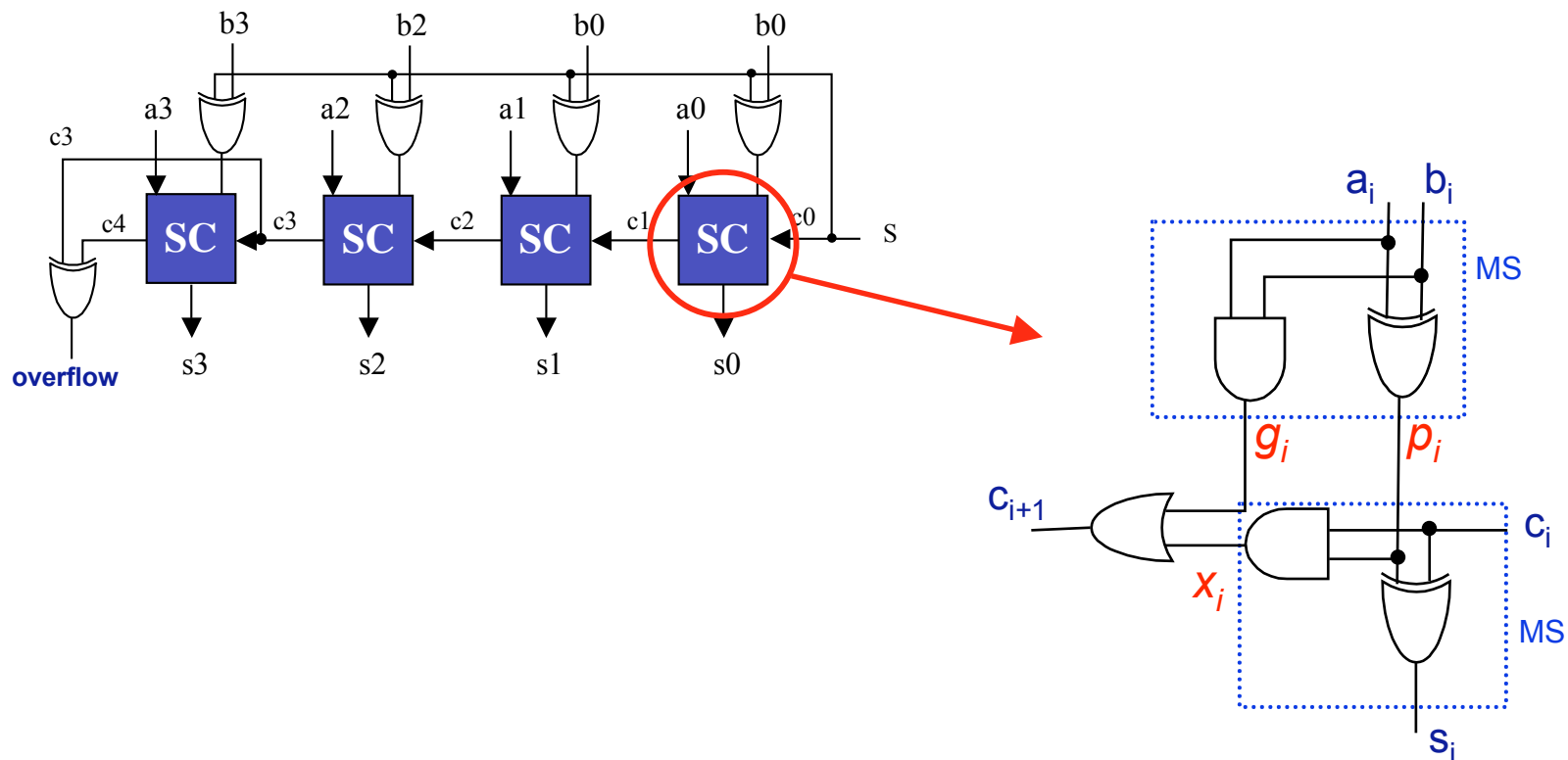5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT


► Projeto do Bloco Operativo Visando Custo Mínimo Calculando o Custo do Somador/Subtrator




5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do Bloco Operativo Visando Custo Mínimo

Calculando o Custo do Somador/Subtrator

 

Mas em CMOS...


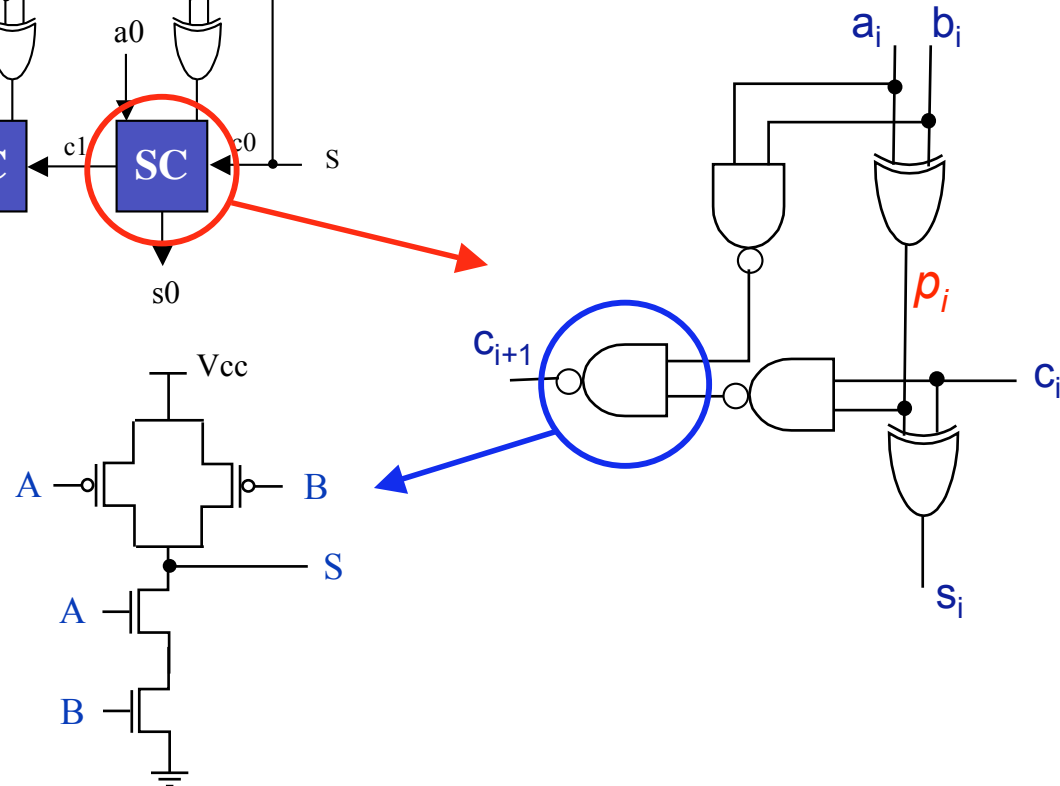


5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT


► Projeto do Bloco Operativo Visando Custo Mínimo

Calculando o Custo do Somador/Subtrator

Algumas Implementações CMOS para a xor

  

16 transistores

 



12 transistores
(necessita de 2 inversores)

5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT


▶ Projeto do Bloco Operativo Visando Custo Mínimo

Calculando o Custo do Somador/Subtrator

Algumas Implementações CMOS para a xor

  

8 transistores

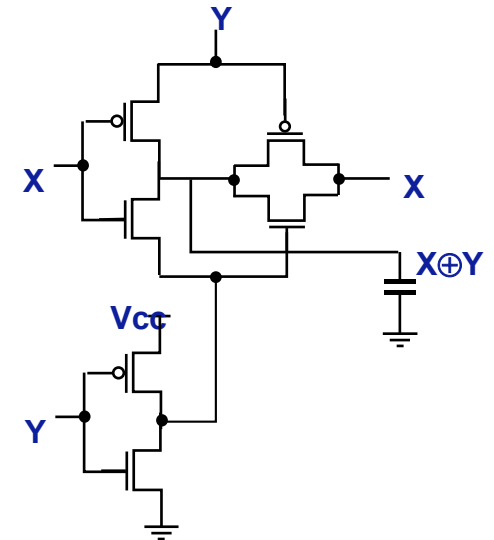


6 transistores
(é a mais usada)

5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do Bloco Operativo Visando Custo Mínimo

Calculando o Custo do Somador/Subtrator

 

Custo do Somador/subtrator, por bit:

- 3 portas xor: $3 \times 6 = 18$ transistores
- 3 portas nand de duas entradas: $3 \times 4 = 12$ transistores
- Logo, custo de um bit = 30 transistores (ignorando-se a xor que calcula o overflow)


Custo de um somador/subtrator de n bits: **30n transistores**

5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do Bloco Operativo Visando Custo Mínimo

Solução 1: Registradores

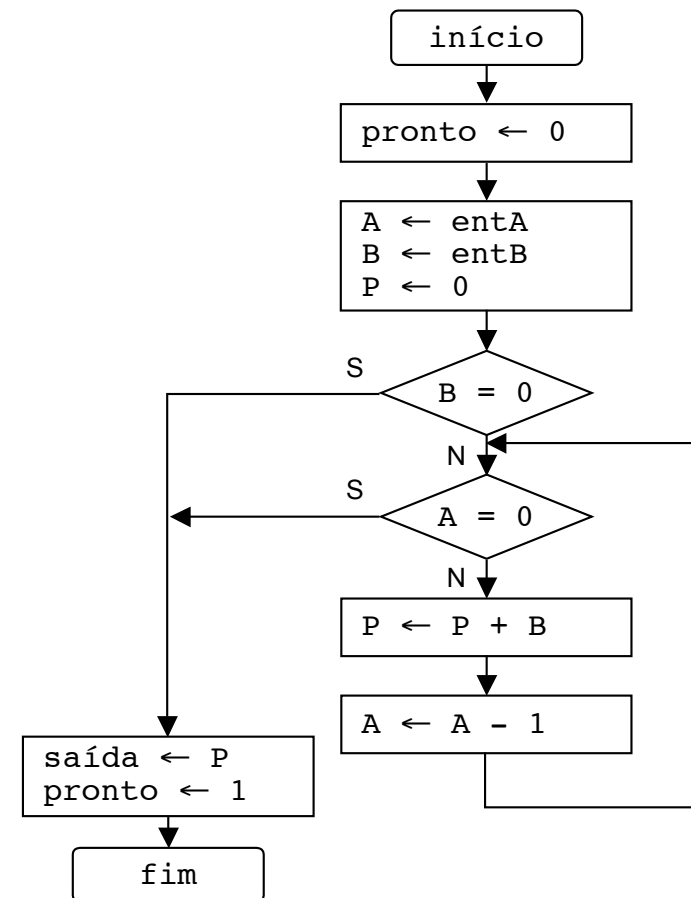- Há três variáveis (p/ dados): **A**, **B** e **P**
- Iremos precisar, no máximo, três registradores



5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do Bloco Operativo Visando Custo Mínimo


Solução 1: Registradores

Análise do tempo de vida das variáveis:

	1	2	3	4	5	6	7
A			X	X	X	X	
B			X	X	X	X	
P			X	X	X	X	X

↑
as 3 variáveis são escritas no final do passo 2

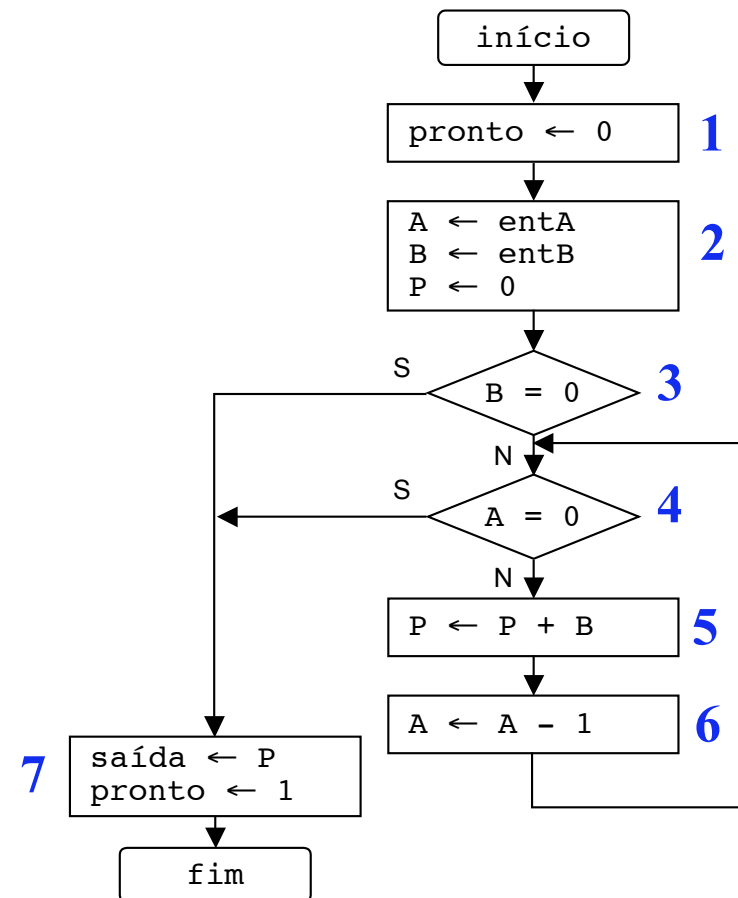Existe ao menos um passo no qual as 3 variáveis “**estão vivas**”. Logo, são necessários **3 registradores**. Chamemo-los de **A, B e P**





5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do Bloco Operativo Visando Custo Mínimo

Dúvida: não dá para reduzir o número de passos?

Resposta: sim!

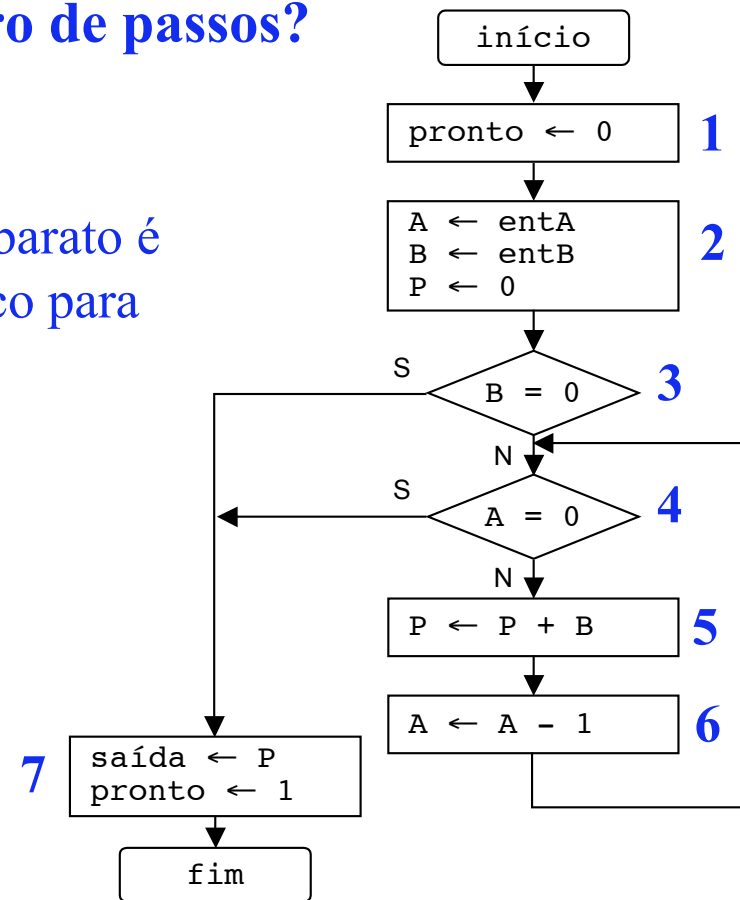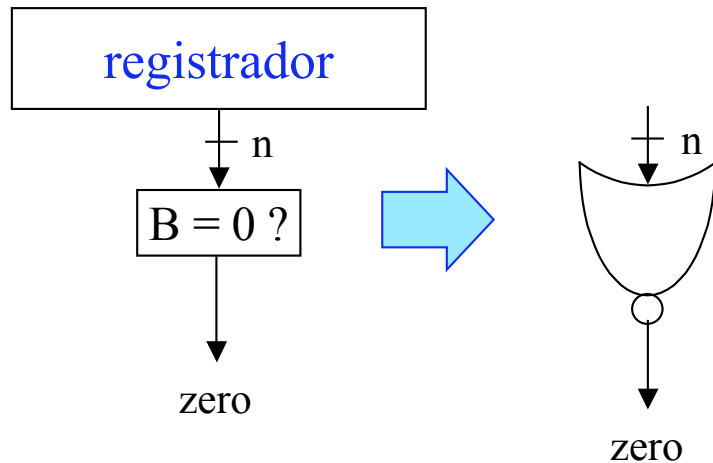
No caso de comparações com zero, o mais barato é utilizar um circuito combinacional específico para isto:



5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do Bloco Operativo Visando Custo Mínimo

Solução 1: Novo Fluxograma...


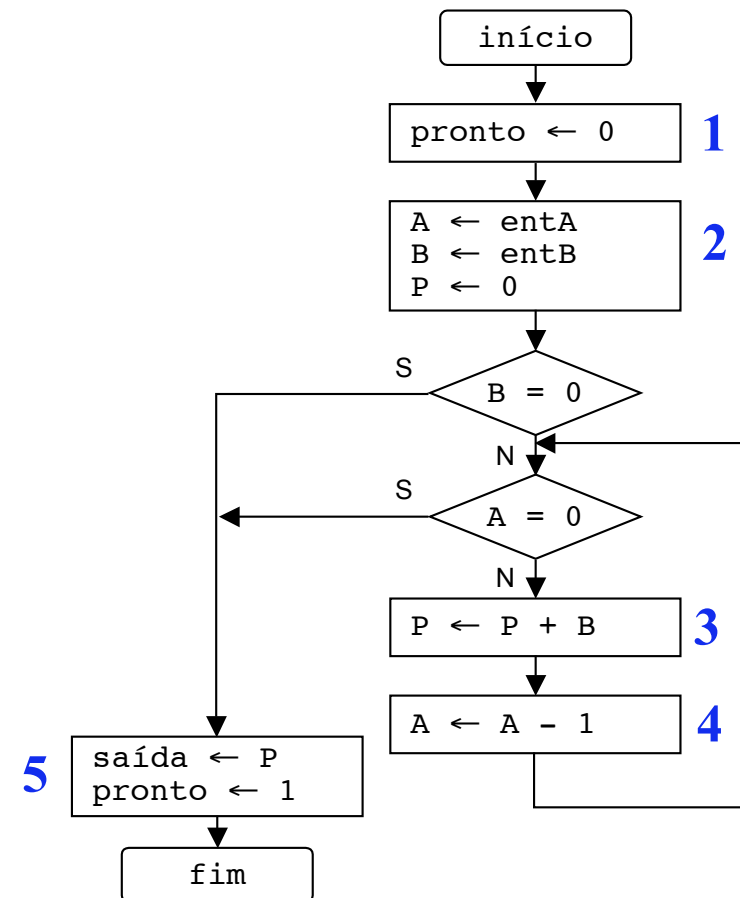


5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do Bloco Operativo Visando Custo Mínimo

Solução 1: elementos para o BO:

 
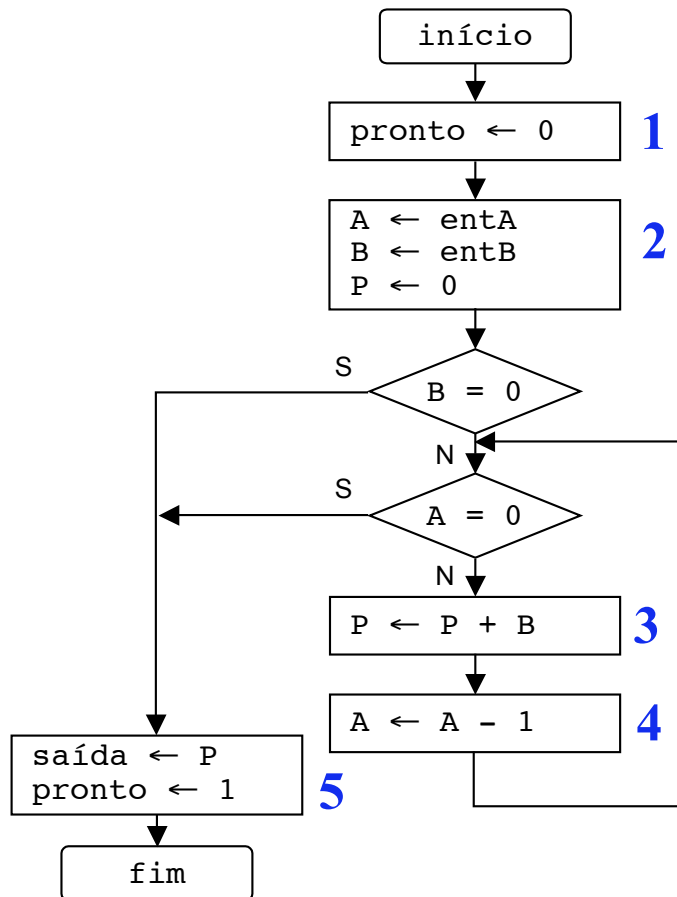
- 1 somador/subtrator
- 3 registradores com carga paralela, A, B e P, sendo P com reset assíncrono
- Rede de interconexão apropriada



S	operação
0	$S=X+Y$
1	$S=X-Y$

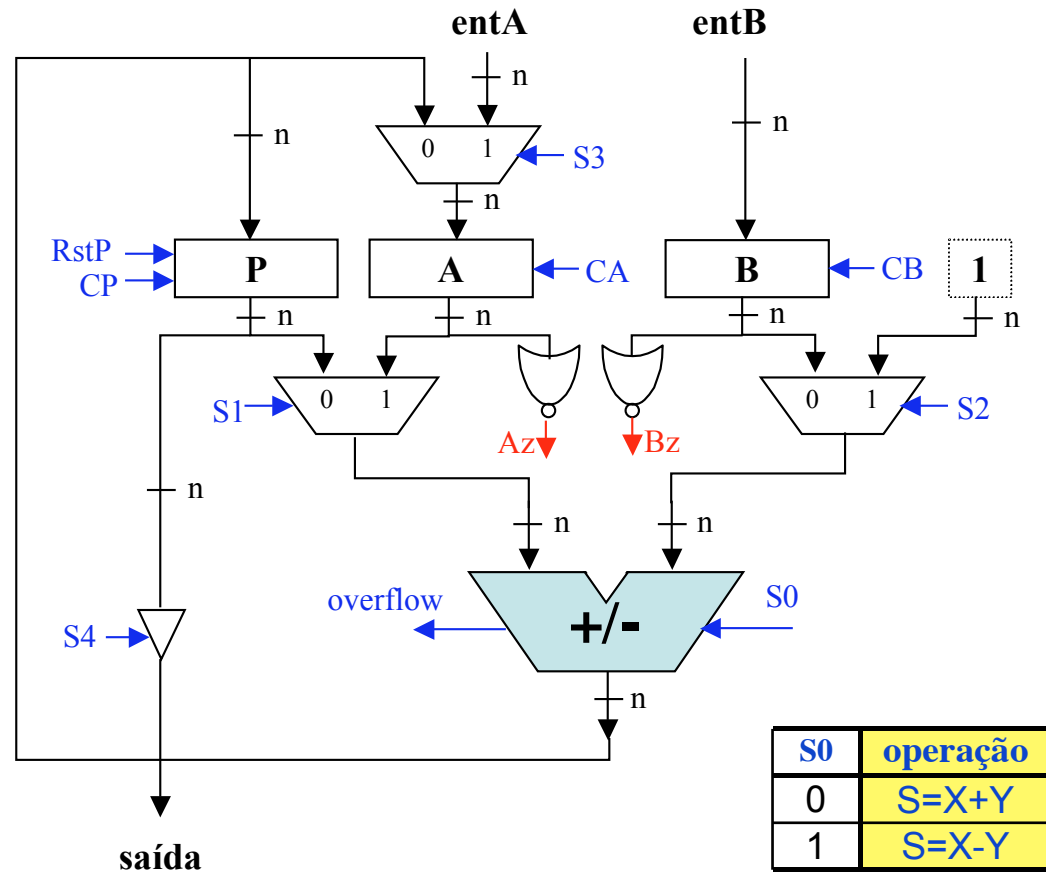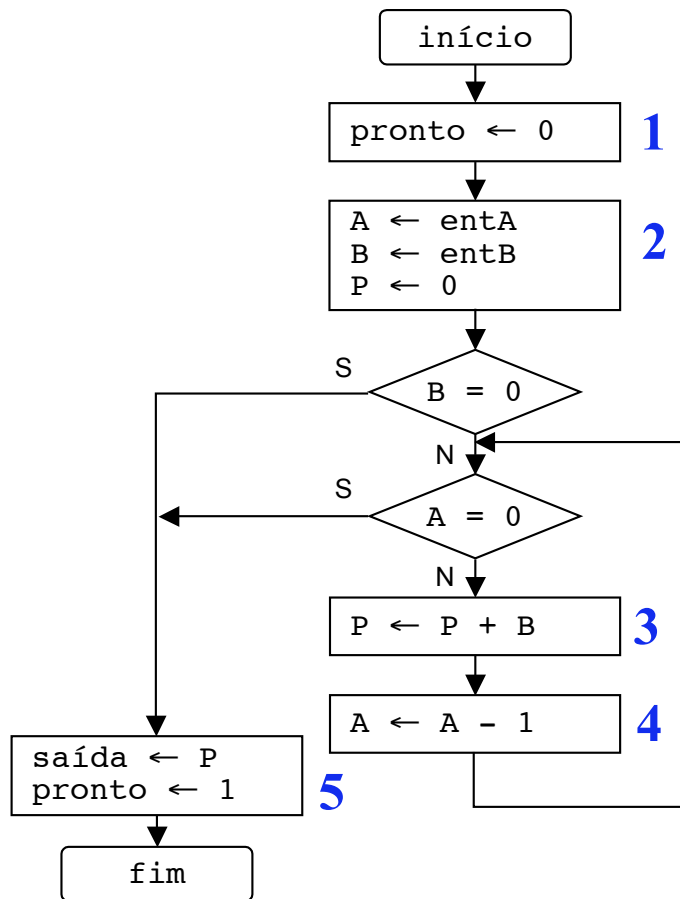
5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do Bloco Operativo Visando Custo Mínimo



5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Cálculo do Custo do Bloco Operativo


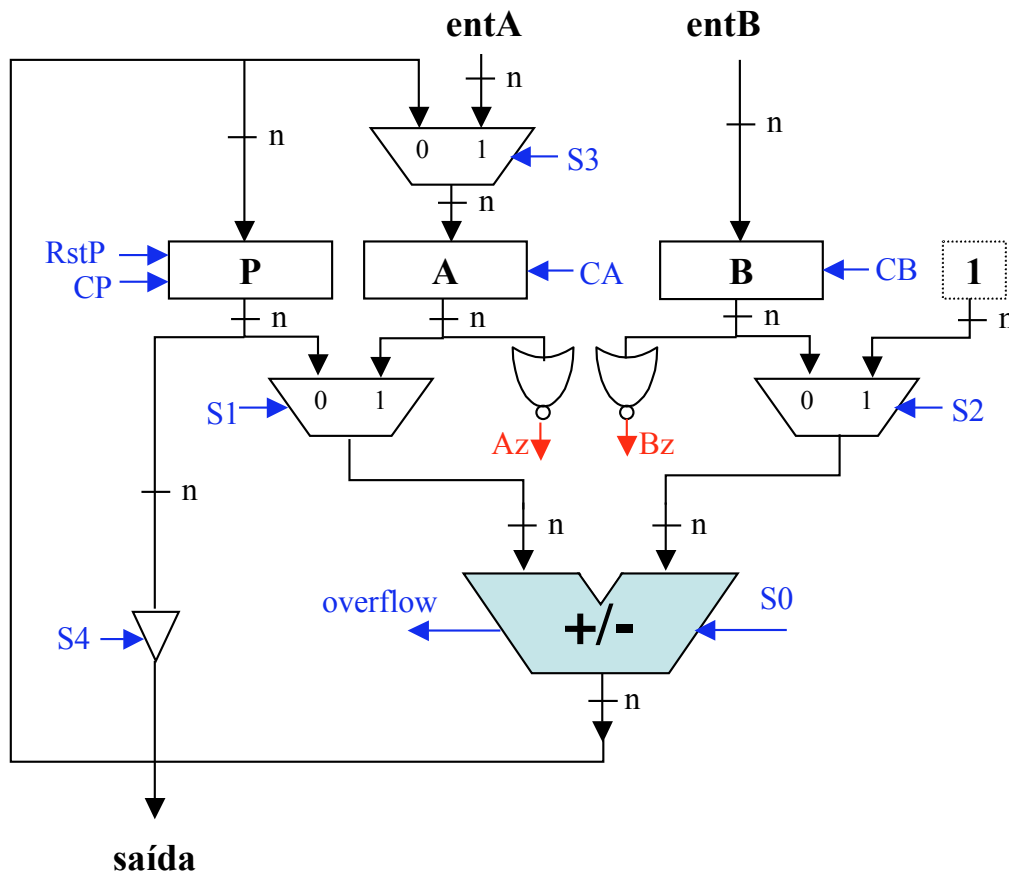


- somador/subtrator de n bits: **30n transistores**
- E o resto?


5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Estimativa do Custo do Bloco Operativo

Custo do Mux 2:1 em CMOS

  

14 ou 12 transistores

 


6 ou 4 transistores
(mais usado)

 
5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Estimativa do Custo do Bloco Operativo

Custo de um Flip-flop D mestre-escravo CMOS



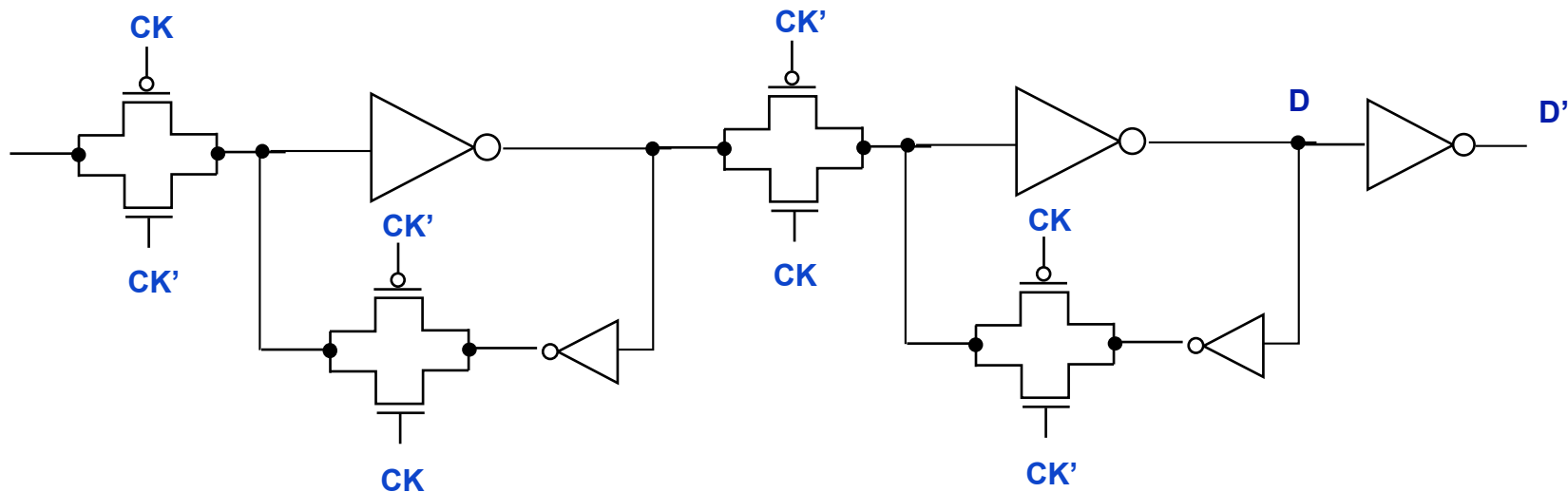18 ou 20 transistores
(eventualmente, podemos considerar somente um inversor para o clock de todos os bits)




OBS: para set ou reset assíncrono, adicionar 2 transistores

5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Estimativa do Custo do Bloco Operativo

Custo de um Flip-flop D mestre-escravo CMOS com habilitação de carga paralela

18+4= 22 transistores

 


OBS: para set ou reset assíncrono, adicionar 2 transistores

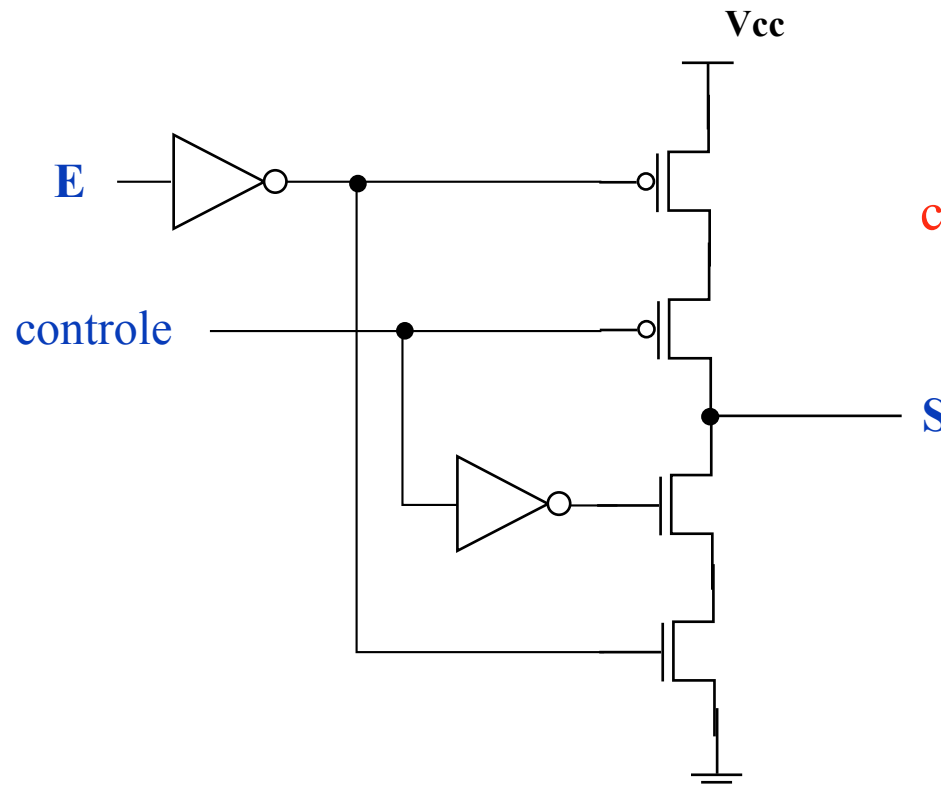5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Estimativa do Custo do Bloco Operativo

Custo de um *Buffer Tri-State* (Não-inversor)



6 ou 8 transistores
(eventualmente, podemos considerar somente um inversor para controlar n buffers)

5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT


► Estimativa do Custo do Bloco Operativo

Resumo

Componente RT	Custo
Somador	24n
Subtrator	26n
Somador/subtrator	30n
Mux 2:1	4n
Registrador com carga paralela (+2 transistores para set ou reset assíncrono)	18n
Registrador com carga paralela controlada (+2 transistores para set ou reset assíncrono)	22n
<i>Buffer tri-state</i> não inversor	6n

5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Estimativa do Custo do Bloco Operativo

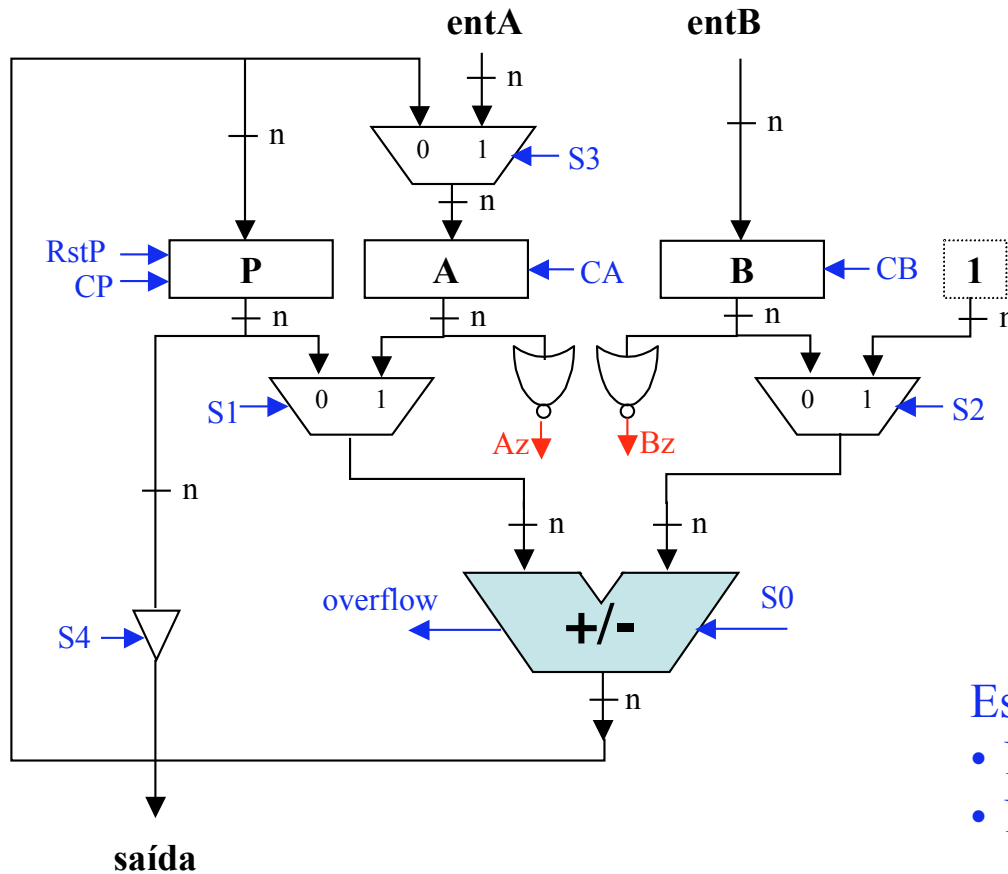


Custo do BO 1	Custo
1 Somador/subtrator	30n
3 Muxes 2:1	$3 \times 4n = 12n$
2 Registradores com carga paralela controlada	$2 \times 22n = 44n$
1 Registrador com carga paralela controlada e reset assíncrono	24n
1 conjunto de <i>buffers tri-state</i> não inversores	6n
Total	116n

Estimativa de custo para o BC:

- Número de estados: 5 ou 6
- Número de sinais de controle = 9

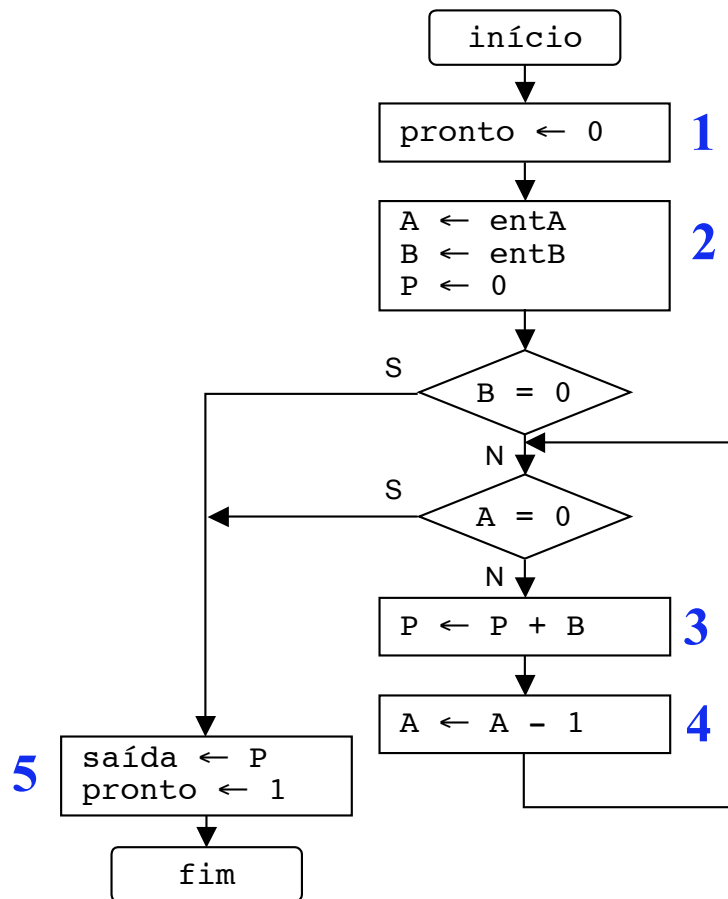5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Estimativa do Desempenho do Bloco Operativo



Se $n = 4$ bits:

- Maior inteiro sem sinal: 15 ($\Rightarrow 1111$)
- Pior caso: $A=15, B \neq 0$
- Seqüência de execução: 1, 2, 15x(3,4), 5 = 33 passos (33 ciclos de relógio)



Generalizando para n bits:

- Maior inteiro sem sinal: $2^n - 1$
- Pior caso: $A = 2^n - 1, B \neq 0$
- Seqüência de execução: 1, 2, $(2^n - 1) \times (3,4), 5 = (2^{n+1} - 2) + 3$ passos ($\approx 2^{n+1}$ ciclos de relógio)

5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Projeto do Bloco de Controle Visando Custo Mínimo


Diagrama de Estados (Assumindo Moore)

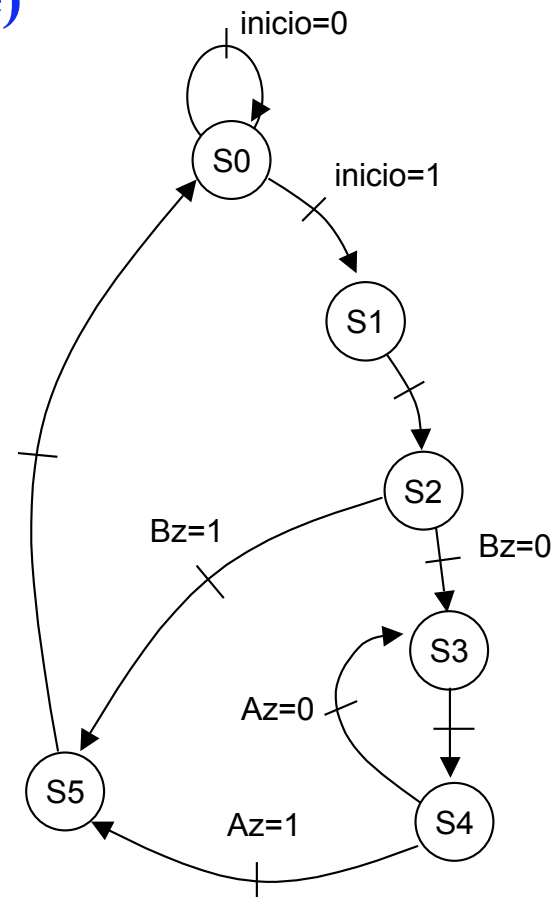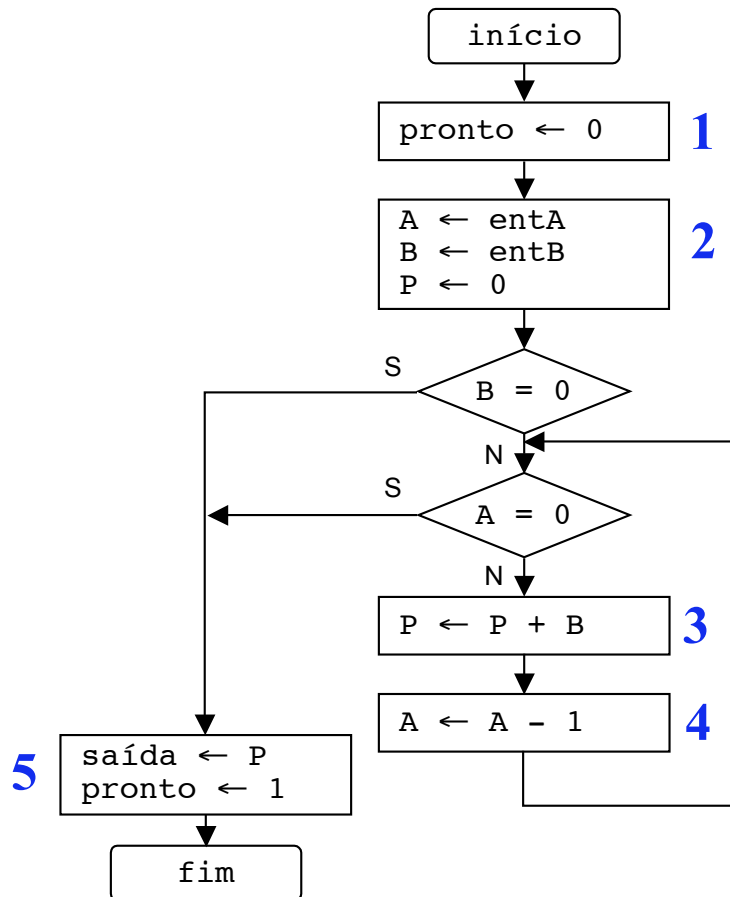

5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Projeto do Bloco de Controle Visando Custo Mínimo

Tabela de Transição de Estados (Assumindo Moore)


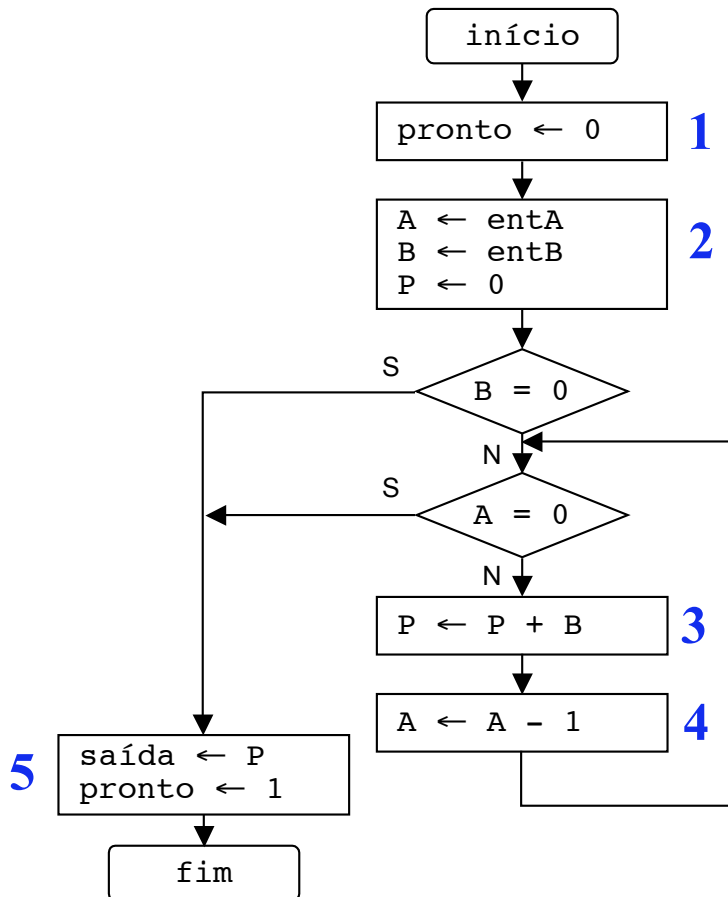


Estado atual	Entradas			Próx. Estado
	início	BZ	AZ	
S0	0	-	-	S0
	1	-	-	S1
S1	-	-	-	S2
S2	-	0	-	S3
	-	1	-	S5
S3	-	-	-	S4
S4	-	-	0	S3
	-	-	1	S5

5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

► Projeto do Bloco de Controle Visando Custo Mínimo

Tabela de Saídas (Assumindo Moore)

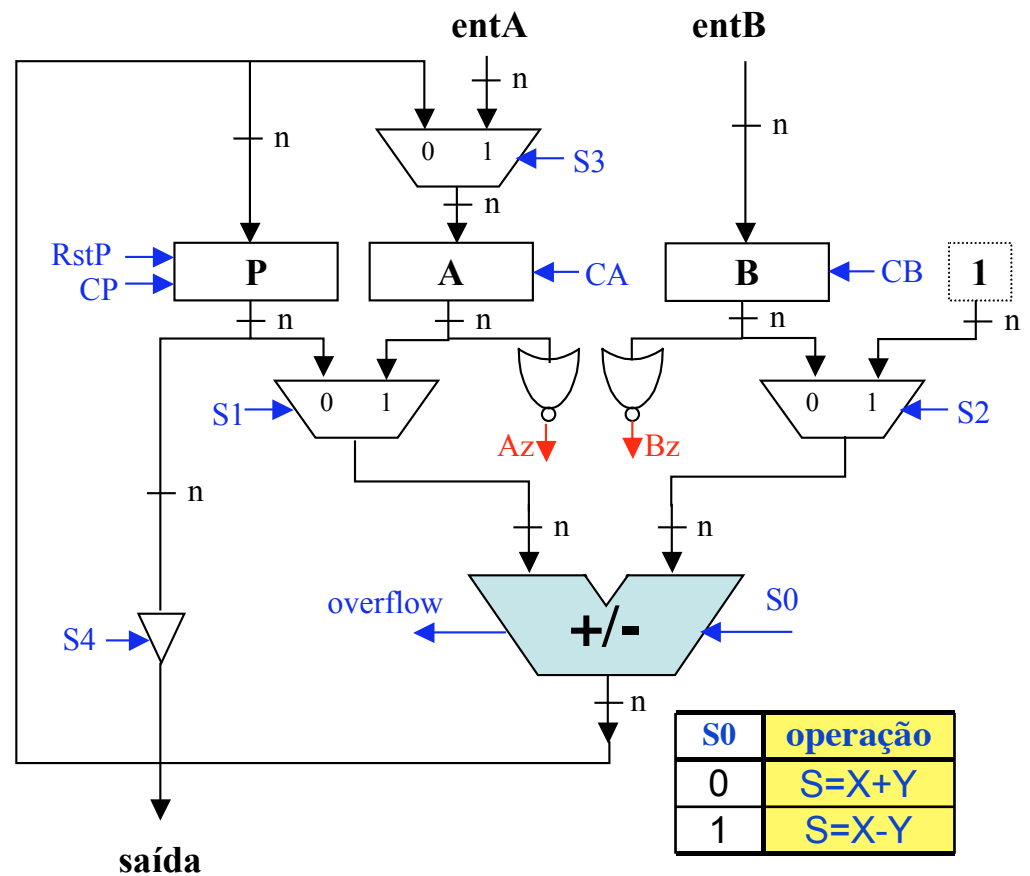 


S0	operação
0	S=X+Y
1	S=X-Y

5. Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT

▶ Projeto do Bloco de Controle Visando Custo Mínimo

Tabela de Saídas (Assumindo Moore)

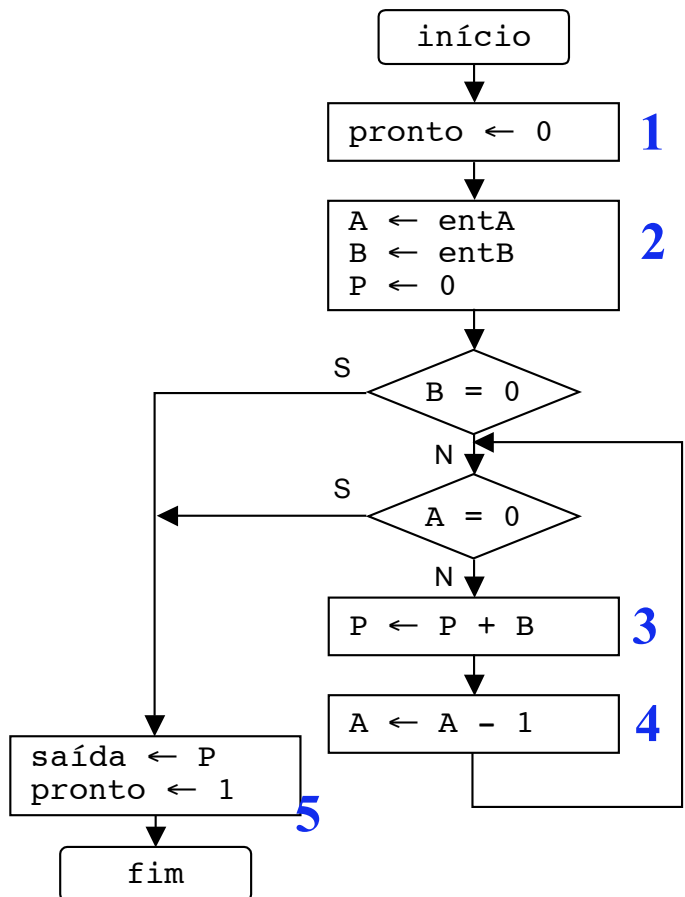

Estado	Reg. P		Reg. A			Somador/Sub			Saída	
	RstP	CP	S3	CA	CB	S1	S2	S0	S4	pronto
S0	0	0	-	0	0	-	-	-	0	-
S1	0	0	-	0	0	-	-	-	0	0
S2	1	0	1	1	1	-	-	-	0	0
S3	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0
S4	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0
S5	0	0	-	0	0	-	-	-	1	1

1 sinal 1 sinal 1 sinal
 RstP = CB = S3
 S1 = S2 = S0 5 sinais
 S4 = pronto